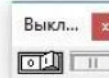
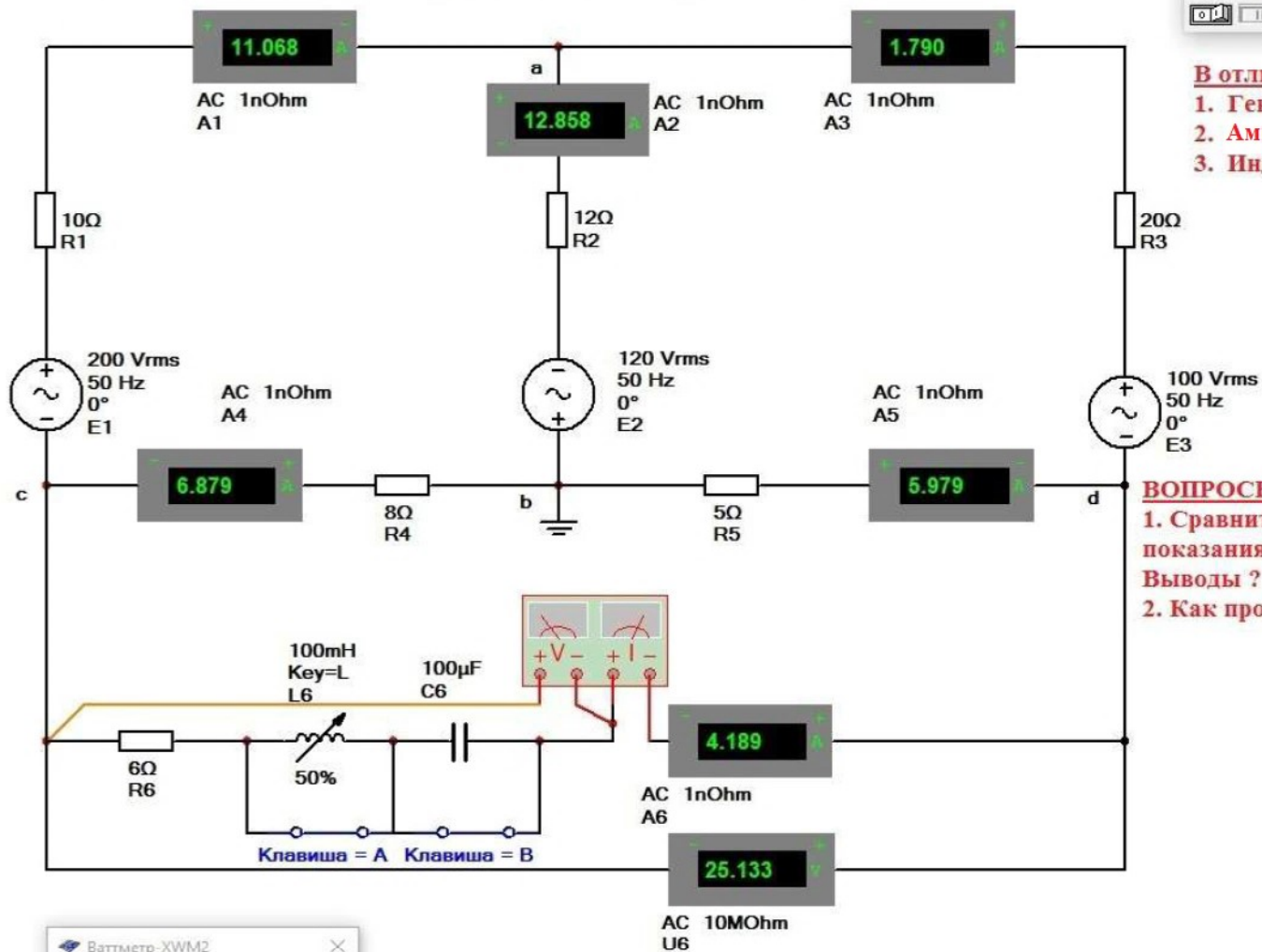


# Пример имитации электрической цепи переменного тока (AC)



В отличие от цепи постоянного тока (лаб.1) установлены:

1. Генераторы синусоидального тока
2. Амперметры и вольтметр (AC)
3. Индуктивность и емкость с выключателями

## ВОПРОСЫ:

1. Сравнить показания амперметров и вольтметра с показаниями аналогичных приборов в цепи постоянного тока. Выводы ?
2. Как проверить показания ваттметра ?